# Öntöző rendszer szobanövényeknek

Szerző: Koloszár Gergely

Konzulens: Kovácsházy Tamás





#### Motiváció:

- Feledékenység
- Naponta ismétlődő monoton rutin
- Mérhető jelenségek alapján egyszerű döntés
- ->AUTOMATIZÁLÁS






### Specifikáció:

- Legyen egy rendszer ami automatikusan foglalkozik velük
- Így mi elmehetünk otthonrol, távolrol is kaphatunk információkat stb

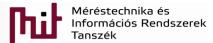
#### Igények:

- Autonóm működés
- Saját beavatkozási lehetőség
- Mérési adatok eltárolása áttekintés céljából
- Smart Home jellegű kialakítás, esetleges integráció





## Koncepció:

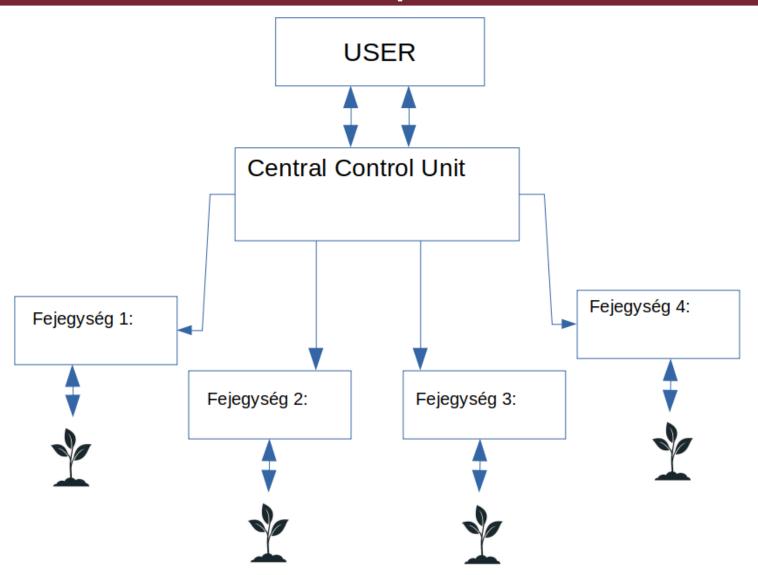



#### Témalabor:

A témalabor feladat ennek a rendszernek a beavatkozó szervét valósítja meg:

- Az elkészített hardware prototípus egy
  STK3700 mikrokontrollerhez illesztett verzió
- A beavatkozó feladata egy adott növény körülményeinek a mérése, és öntözése





#### A board feladatai:

- Mérés:
  - Fény: VEML7700
  - Hőmérséklet: LM75
  - Talaj nedvességtartalma: 555 timer + kapacitív mérőfej
- Beavatkozás:
  - Öntöző pumpa meghajtása: 12V búvárszivattyú





## A fény és hőmérséklet érzékelés:


Fény: VEML7700


Hő: LM75





 I2C kommunikáció a mikrovezérlővel

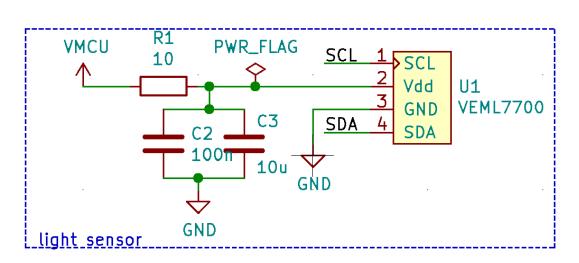

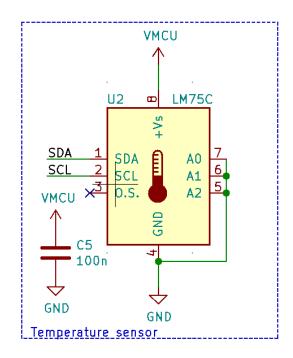






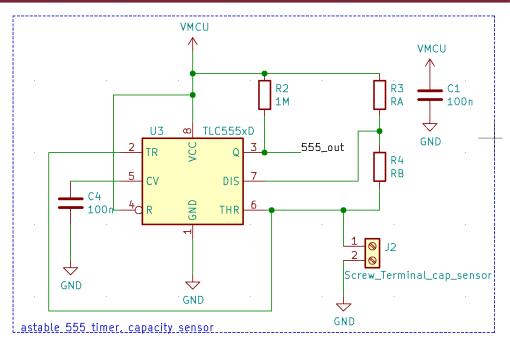
### A talajnedvesség érzékelés:

- Felhasznált hardware
  - 555 timer ic
  - Mérőfej: érpár
- A timert astabil módban használva töltjük fel a mérőfejet.
- A feltöltés idejét mérve megállapítható a kapacitás a mérőfej két ere között
- A kontrollernek ez egyszerű számlálási feladat


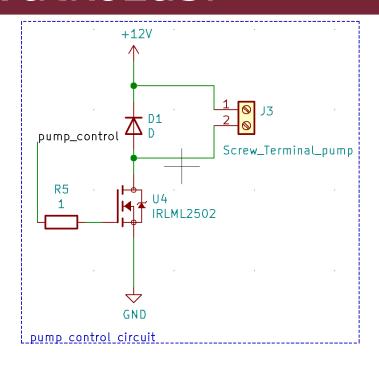
#### A beavatkozás:

- A pumpa 12V feszültséget igényel, ezt külső táp biztosítja
- meghajtásához egyszerű common source kapcsolást használtam







9. fólia
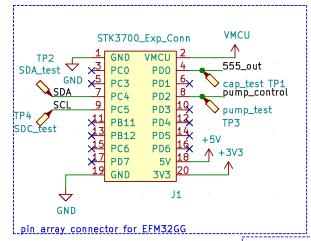
### A board egyéb elemei:


- Sorkapocs az STK3700-al való kommunikációhoz
- 12V táp bemenet
- Pumpa vezérlés kimenete
- Kapacitásmérő kimenete (bemenete)





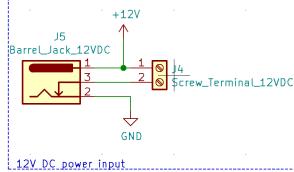

### Az elkészült PCB terv:

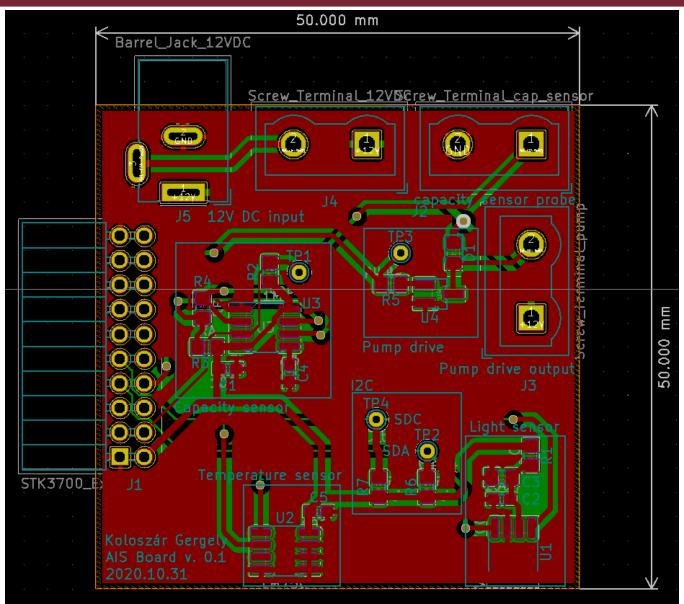

### 3D modell a boardról:

